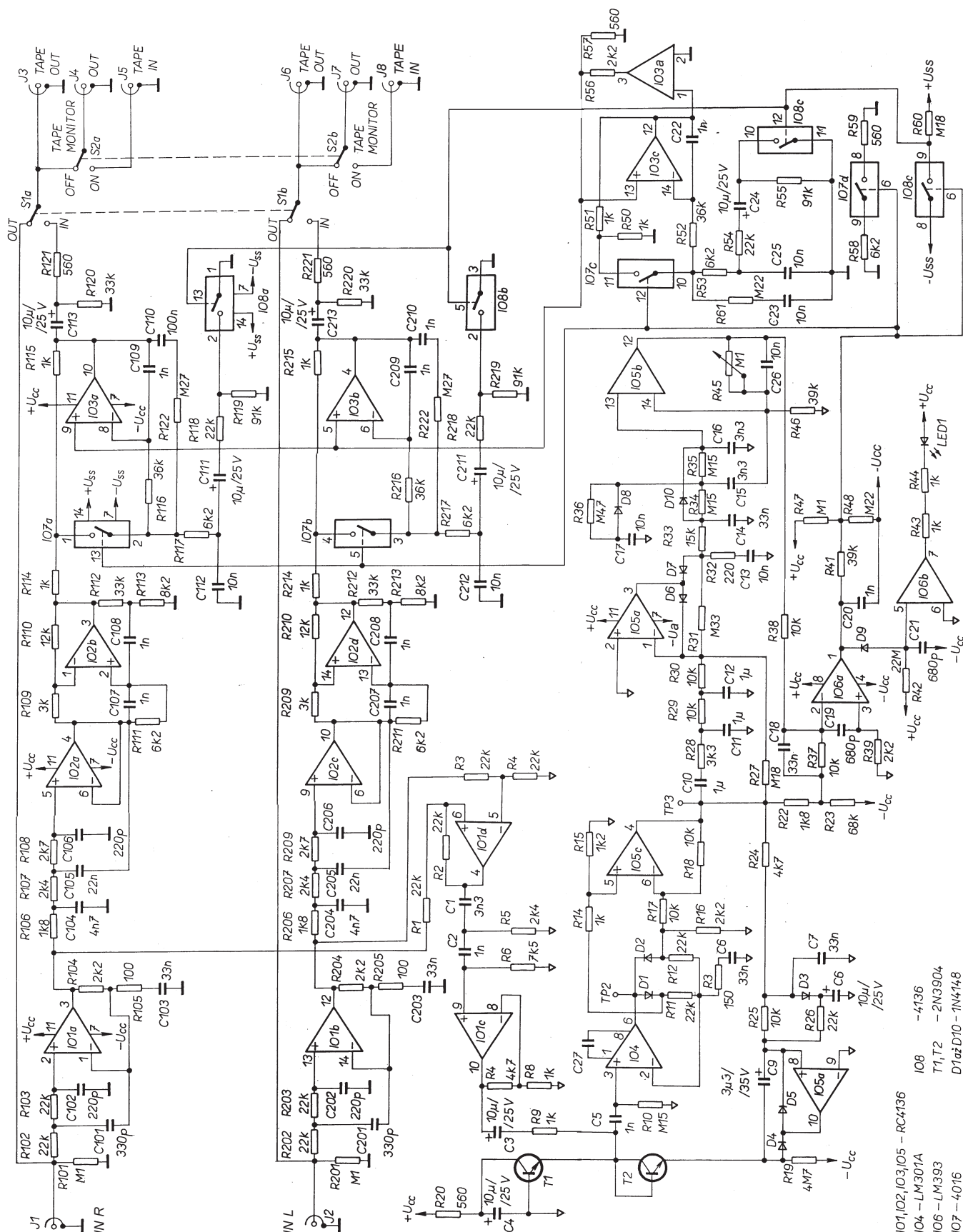




Obr. 44. Složitější umlčovač praskání


mi obvody 4066. Spínače jsou ovládány signálem z výstupu detektoru rušivých impulsů, který je zakreslen v dolní polovině obr. 44. Citlivost detektoru je možné nastavit potenciometrem R45, aktivaci detektoru indikuje LED1. V závislosti na stavu analogových spínačů IO7a (IO7b) a IO8a (IO8b) je

řízena činnost operačních zesilovačů IO3a (IO3b) na výstupu zařízení. V klidovém stavu pracují operační zesilovače se součástkami R116 (R216) a C109 (C209) jako integrátoři. Analogové spínače jsou sepnuté, rezistory R114 (R214) a R115 (R215) zadržují od obvodu zápornou zpětnou

vazbu a obvod se chová jako filtr s demfází.

Když se detektor aktivuje rušivým impulsem, spínače vypnou a operační zesilovače se s kondenzátory C109 (C209) a s jejich akumulovanými náboji chovají jako obvod Sample-and-Hold. Tento obvod umožňuje na krátkou

IO1, IO2, IO3, IO5 – RC4136
IO4 – LM301A
IO6 – LM393
IO7 – 4016
IO8 – 4136
T1, T2 – 2N3904
D1 až D10 – 1N4148

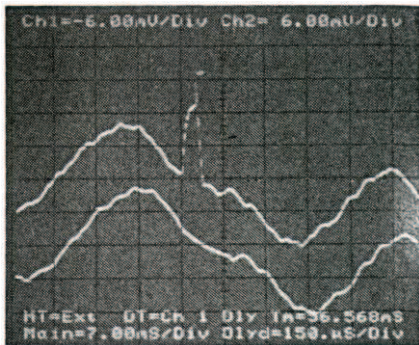

Obr. 45. Oscilogramy signálů na vstupu a na výstupu umlčovače

dobu nahradit část signálu o nízkém kmitočtu, nicméně jeho funkce je ještě dále vylepšena.

V obvodu jsou navíc zapojeny kondenzátory C112 (C212), které jsou na-

bíjeny vstupním signálem. Po aktivaci detektoru spínače IC7a (IC7b) vypnou a odpojí C112 (C212) od předchozího stupně. Napětí z kondenzátorů je přes výstupní operační zesilovače přenášeno na výstup umlčovače a výstup je tak držen na úrovni přibližně odpovídající stavu před aktivací.

Toto opatření sice zlepšuje odezvu umlčovače na nízkých kmitočtech, ale příliš nepomáhá na vyšších kmitočtech. To je však v pořádku, protože na vysokých kmitočtech jsou přechodové jevy lépe maskovány než na kmitočtech nízkých. Aby se předešlo rychlým změnám náboje kondenzátorů C112 (C212), jsou do série s kondenzátory zapojeny rezistory R117 (R217).

Druhým zlepšením obvodu Sample-and-Hold je použití článků R122

(R222), C110 (C210), které jsou připojeny paralelně k paměťovým kondenzátorům C112 (C212). Tyto články zlepšují odezvu umlčovače při velmi širokých rušivých impulsch. Kondenzátory C110 (C210) obsahují vzorek dlouhodobého průměru vstupního signálu. Při delší aktivaci detektoru se nábojem z kondenzátorů C110 (C210) dobíjejí paměťové kondenzátory C112 (C212) v obvodu Sample-and-Hold. Tak je zajištěno, že při širokých rušivých impulsch nevzniknou ve výstupním signálu slyšitelná hluchá místa.


Na obr. 45 je pro názornou ilustraci funkce popisovaného umlčovače srovnán oscilogram vstupního signálu, ke kterému je superponován rušivý impuls (horní stopa) s oscilogramem výstupního signálu, ve kterém je rušivý impuls odstraněn (dolní stopa).

Výkonové zesilovače


Tranzistory pro výkonové zesilovače

Na toto místo jsem původně chtěl dát tabulku se seznamem a základními parametry výkonových tranzistorů od různých výrobců, vhodných pro konstrukci výkonových zesilovačů.

Namísto tabulky jsou tu však dva užitečné grafy. Podle prvního na obr. 46 lze určit potřebné závěrné napětí U_{CE0} budicích a koncových tranzistorů a podle druhého na obr. 47 lze určit špičkový kolektorový proud I_{CM} koncových tranzistorů. Obě veličiny

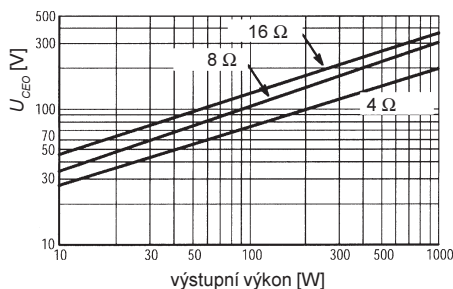

Obr. 46. Potřebné závěrné napětí U_{CE0} budicích a koncových tranzistorů v závislosti na požadovaném výstupním výkonu zesilovače při zátěži 4, 8 nebo 16 Ω

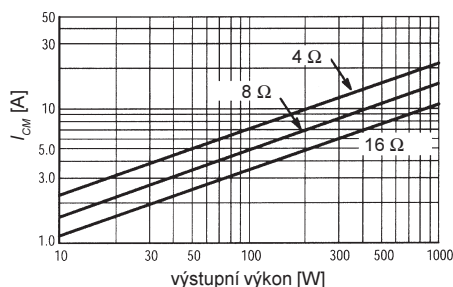

Obr. 47. Špičkový kolektorový proud I_{CM} koncových tranzistorů v závislosti na požadovaném výstupním výkonu zesilovače při zátěži 4, 8 nebo 16 Ω .

jsou v grafech vyneseny v závislosti na požadovaném výstupním výkonu zesilovače při zátěži 4, 8 nebo 16 Ω .


Grafy mohou konstruktérům napomoci při specifikaci základních parametrů výkonových tranzistorů při návrhu výkonového zesilovače.

Pro bližší představu o skutečných poměrech v koncovém stupni výkonového zesilovače při různých typech zátěže (nejen čistě odporové, ale i s re-


aktanční složkou) slouží zatěžovací charakteristiky na obr. 48 (pro zesilovač o výkonu 100 W) a na obr. 49 (pro zesilovač o výkonu 200 W). Oba zmíněné výkonové zesilovače budou podrobně popsány o něco dále.

Program pro analýzu výkonových zesilovačů

Pro návrh lineárních výkonových zesilovačů i výkonových zesilovačů pracujících ve třídě D a pro jejich vý-

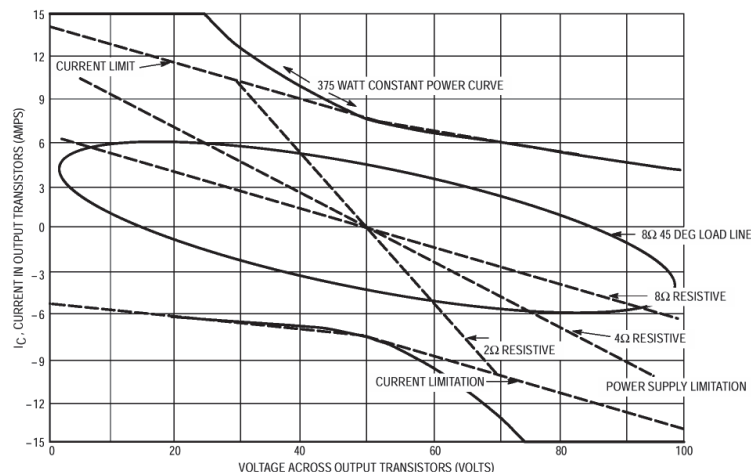

Obr. 48. Zatěžovací charakteristika zesilovače 100 W

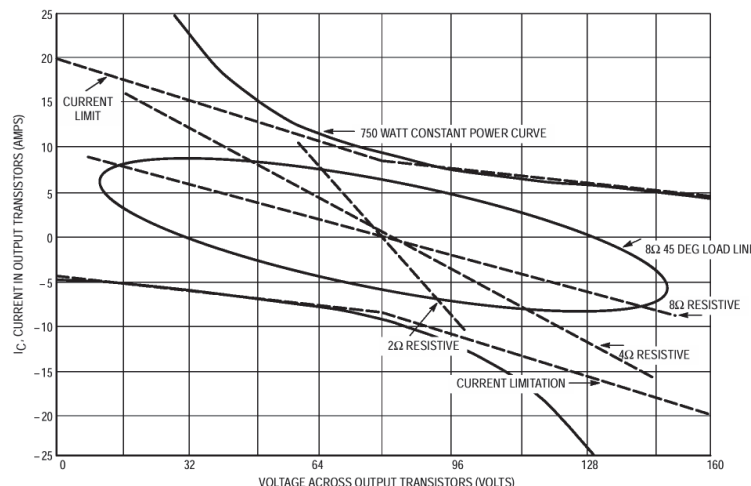

Obr. 49. Zatěžovací charakteristika zesilovače 200 W

Literatura

- [1] Bartoň, K.: Širokopásmový komandér Hi-Fi. Praktická elektronika 1/1998, s. 10 až 13.
- [2] Bartoň, K.: High-End zařízení pro potlačení šumu SSM2000. Praktická elektronika 3/2000, s. 16 až 20.
- [3] Bartoň, K.: Obvody pro napájecí zdroje - popis IO TL431. Konstrukční elektronika 4/1998, s. 150, 151.
- [4] Diskretní Uti - Preamp. Elektor 7-8/1994, s. 96, 97.
- [5] Ein schneller Meß-Endverstärker. Funkschau 8/1984, s. 87 až 88.
- [6] Analog - Schaltungstechnik. Elrad 7-8/1988, s. 113.
- [7] Phono Preamp. Popular Electronics 3/1981, s. 80 až 82.
- [8] MC - Vorverstärker. Elektor 3/1991, s. 22 až 25.
- [9] MC/MD - Vorverstärker. Elektor 12/1986, s. 62.
- [10] Hi-Fi Vorverstärker. ELO 8/1986, s. 24.
- [11] Rumpel/Subsonic - filter. Elektor 7-8/1990, s. 60.
- [12] Protheroe, D. W.: Simple active filters for equalizers. Wireless World 9/1980, s. 77.
- [13] Self, D.: Precision Preamplifier. Wireless World 10/1983, s. 31 až 34.
- [14] Baxandall, P.: Audio Gain Controls. Wireless World 11/1980, s. 79 až 81.
- [15] Porter B. E.: Tone control. Wireless World 1/1984, s. 73.
- [16] Clipping-Indikator. Elektor 2/1992, s. 32 až 34.
- [17] ELO 4/1988, s. 89.

- [18] Gehörrichtige Lautstärkeinstellung. Elektor 10/1992, s. 53.
- [19] -Lx-: Má fyziologická regulace hlasitosti své oprávnění? Amatérské Radio 3/1979.
- [20] Audio circuits using the NE5532/3/4. Application Note 142, Philips Semiconductors.
- [21] Impulse-noise blanker module. Wireless World 1/1983, s. 48.
- [22] Gorin, J.: Click and Pop Filter for your STEREO. Radio - Electronics 5 a 6/1986.
- [23] Scherer, T.: Gigant. Elektor 5/1986.
- [24] TEA6360, 5 - band stereo equalizer circuit. Philips Semiconductors.
- [25] The I²C-bus and how to use it (including specifications). Philips Semiconductors.
- [26] The I²C-bus Specification, Version 2.0. Philips Semiconductors, December 1998.
- [27] I²C-bus allocation table. Philips Semiconductors.
- [28] LMC835 Digital - Controlled Graphic Equalizer Data Sheet. National Semiconductor Corporation.
- [29] Designing with the LMC835 Digital - Controlled Graphic Equalizer. Application Note 435, National Semiconductor Corporation.
- [30] Hefley, A.: 100 and 200 Watt High Fidelity Audio Amplifiers Utilizing a Wideband - Low Feedback Design. Application Note AN1308, Motorola.
- [31] Priškin, J.: Objevte tajemství „lepšího zvuku elektronek“. Praktická elektronika 10/2000, s. 30, 31.
- [32] TDA8571J - 4x 40 W BTL quad car radio power amplifier. Philips Semiconductors.
- [32] TPA005D02, 2 W Stereo Class-D Audio Power Amplifier. Texas Instruments.
- [34] TPA2000D2, 2 W Filterless Stereo Class-D Audio Power Amplifier. Texas Instruments.
- [35] TPA2000D2, Filterless Class-D Audio Power Amplifier Amplifier Evaluation Module. Texas Instruments.

ELEKTRONIKA V ČLÁNCÍCH

na disketě 3,5"

Databázový seznam článků s elektronickou a elektrotechnickou tematikou v časopisech PE A Radio, KE A Radio, Stavebnice a konstrukce, Electus, Amatérské rádio atd. obsahuje seznam článků, které vyšly v těchto časopisech od roku 1980 do konce roku 2000 nebo od roku zahájení jejich vydávání. Program je vytvořený v D-BASE III, pracuje v prostředí DOS a nevyžaduje je nainstalované produkty Windows, takže uživateli nehrozí nebezpečí, že používá nějaký nezákonný software. Seznam obsahuje více než 13 000 záznamů a na disketě 3,5" jej na dobírku 298 Kč, včetně poštovného, zasílá: Kamil Donát, Pod sokolovnou 5, 140 00 Praha 4.

OBJEDNÁVKA PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

NAJVÝHODNEJŠIE PREDPLATNÉ PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU OD MAGNET-PRESS SLOVAKIA!!!

Výrazné zľavy z cien časopisov a doplnkového tovaru (CD ROM, publikácie). Využite mimoriadnu cenovú ponuku, s ktorou prichádza Magnet-Press Slovakia, exkluzívny distributér časopisov A radio, Amatérské rádio pre Slovenskú republiku. Balné a poštovné zdarma!!!

Praktická elektronika A Radio - mesačník

- ☐ ks - ročné predplatné od č. v cene 540,- Sk (12 čísel)
- ☐ ks - polročné predplatné od č. v cene 280,- Sk (6 čísel)

Konstrukční elektronika A Radio - dvojmesačník

- ☐ ks - ročné predplatné od č. v cene 270,- Sk (6 čísel)

Stavebnice a konstrukce A Radio - dvojmesačník

- ☐ ks - ročné predplatné od č. v cene 222,- Sk (6 čísel)

Amatérské Radio - mesačník

- ☐ ks - ročné predplatné od č. v cene 540,- Sk (12 čísel)
- ☐ ks - polročné predplatné od č. v cene 280,- Sk (6 čísel)

Meno a priezvisko (Firma): Dňa:

Adresa: PSČ:

Pre organizáciu: IČO: Podpis:

DIČ: Pečiatka:

PONUKA CD ROM:

CD ROM PE a KE 1996, CD ROM 1997, CD ROM 1998 (už k dispozícii). Cena: 350,- Sk. Pre našich predplatiteľov: len 240,- Sk! CD ROM PE, KE, AR, SaK 1999 - cena: 420,- Sk. Pre našich predplatiteľov: len 290,- Sk! Sada CD ROM 1987 až 1995. Cena 1150,- Sk. Pre našich predplatiteľov len 960,- Sk. CD ROM zasielame na dobierku (cena plus balné a poštovné), je možné si ho vyzdvihnúť aj na uvedenej adrese.

Objednávky zasielajte na adresu: Magnet-Press Slovakia, Teslova 12,

821 02 Bratislava, tel./fax: 07/44 45 46 28, E-mail: magnet@press.sk

Rok 2001 - istota s novým distributérom Vášho obľúbeného časopisu !!!

ELECTUS `2000

- príloha PE (marec)

- ☐ ks - v cene 45,- Sk za 1 kus (cena len pre našich predplatiteľov - bežná cena bude 65,- Sk)

Predplatné predlžujeme automaticky, ak čitateľ 2 mesiace vopred odber nezruší.